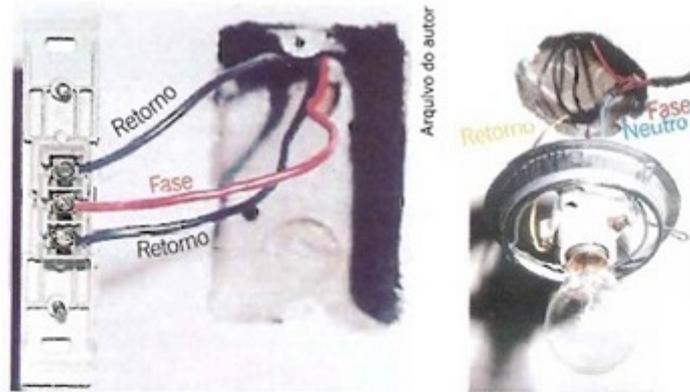



INTERRUPTORES PARALELOS COM LÂMPADA



www.coletanaeaelerotecnica.com.br




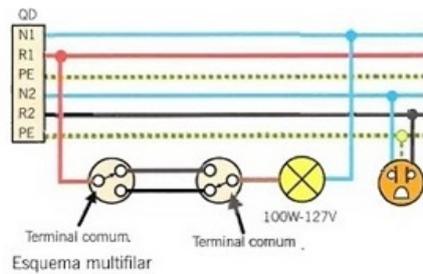Instalação de interruptores paralelos em alvenaria.




Esquema multifilar

www.coletanaeaelerotecnica.com.br

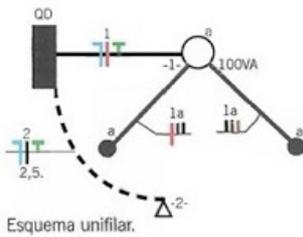

Esquema unifilar.

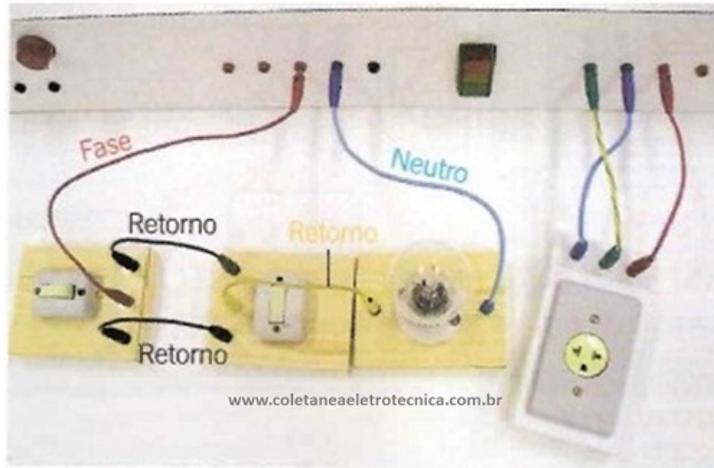

Instalação de interruptores paralelos em bancada.

